

RELEILLÄKÖ LISSEE VALOTEHOJA?



Tarvikkeet:

- kieppi jämerää johtoa jossa virta mahtuu hyvin kulkemaan (1,5 mm² / 2,5 mm²)
- 2 x sulakepesä edelliseen (malleja on monia)
- 2 x vastaava sulake kuin valoissa on jo ennalta (yleensä 15A)
- 2 x tavallinen perusrele (4 liitintä, vaihtoreleessä 5)
- + tietty abiko-liittimiä jne.

Periaate lyhyille ja pitkille on sama:

Katkaistaan valoille menevä piuha sopivasta kohtaa, mihin nyt saa sen releen kiinni siellä, kuumalta ja kuralta suojaan. Tämä johto tulee releen napaan 85 (kts. kuva).

Napa 86 maahan. Eli kun valot laitetaan päälle niin rele vetää.

Sitten hyvällä ja mahd lyhyellä johdolla sulakkeen kautta releen napaan 30 akulta +12V ja navasta 87 eteenpäin ao. lampuille.

Ei kannata jättää sitä sulaketta pois. Estää koko auton palamisen.

Parkkivaloille ei yleensä laiteta relettä kun vievät vähemmän virtaa.

Biltema myy valmista settiä tähän hintaa 19,90€, <http://tinyurl.com/326aqp>
Siinä ei tarvitse katkoa vanhoja johtoja, polttimoiden tilalle tulee H4-vastakappaleet.

Muutkin on asiasta kirjoittaneet:

<http://pug.valittu.net/members.surfeu.fi/peugeotsivut/faq/valonvahvistin.htm>

Ohje Figzo Bilminach 23.2.2007